

DSD LAB

Week-4 Assignment Submission

Swamiraju Satya Praveen Varma

200905044

Batch B1

10

Q1)

Source Code:

```
module bcdtoe3(bcd, E3);
input [3:0] bcd;
output [3:0] E3;
reg [3:0] E3;
wire e3, e2, e1, e0;

mux8to1 m3({1'b0, 1'b0, 1'b0, 1'b1, 1'b1, bcd[0], 1'b0, 1'b0},bcd[3:1], e3);
mux8to1 m2({1'b0, 1'b0, 1'b0, bcd[0], 1'b0, ~bcd[0], 1'b1, bcd[0]},bcd[3:1], e2);
mux8to1 m1({1'b0, 1'b0, 1'b0, ~bcd[0], bcd[0], ~bcd[0], bcd[0], ~bcd[0]},bcd[3:1],
e1);

assign e0 = ~bcd[0];

always @(bcd)
begin
E3[0] = e0;
E3[1] = e1;
E3[2] = e2;
```

```
E3[3] = e3;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module mux8to1(W, S, out);
```

```
input [7:0]W;
```

```
input [2:0]S;
```

```
wire [7:0]W;
```

```
wire [2:0]S;
```

```
output out;
```

```
reg out;
```

```
always @(W or S)
```

```
begin
```

```
case(S)
```

```
0: out = W[0];
```

```
1: out = W[1];
```

```
2: out = W[2];
```

```
3: out = W[3];
```

```
4: out = W[4];
```

```
5: out = W[5];
```

```
6: out = W[6];
```


```
7: out = W[7];
```

```
endcase
```

end

endmodule

Output Waveform:

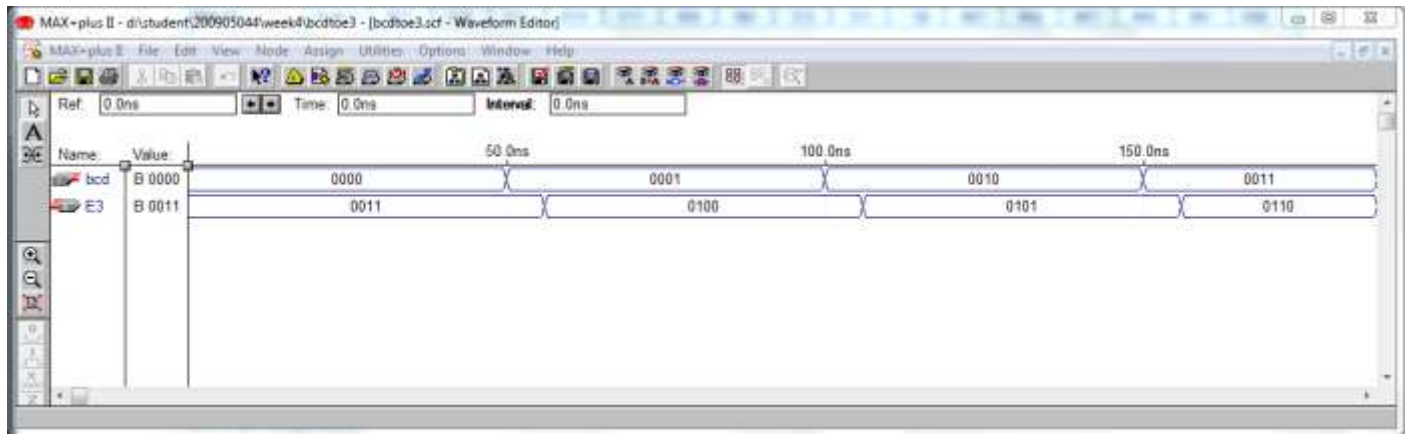

Q2)

Source Code:

```
module decoder4to16(I, En, D);  
    input [3:0]I;  
    input En;  
    output [0:15]D;  
    wire [0:3]En_temp;  
    wire [0:15]Dout;  
    decoder2to4 d1(I[3:2], En, En_temp[0:3]);  
    decoder2to4 d2(I[1:0], En_temp[0], Dout[0:3]);  
    decoder2to4 d3(I[1:0], En_temp[1], Dout[4:7]);  
    decoder2to4 d4(I[1:0], En_temp[2], Dout[8:11]);  
    decoder2to4 d5(I[1:0], En_temp[3], Dout[12:15]);
```

```
assign D = ~Dout;
```

```
endmodule
```

```
module decoder2to4(I, En, D);
```

```
input [1:0] I;
```

```
input En;
```

```
output [0:3] D;
```

```
reg [0:3] D;
```

```
always @(I or En)
```

```
begin
```

```
D = 4'b1111;
```

```
if(En == 0)
```

```
case(I)
```

```
0: D = 4'b0111;
```

```
1: D = 4'b1011;
```

```
2: D = 4'b1101;
```

```
3: D = 4'b1110;
```

```
endcase
```


```
else
```

```
D = 4'b1111;
```

```
end
```

```
endmodule
```

Output Waveform :

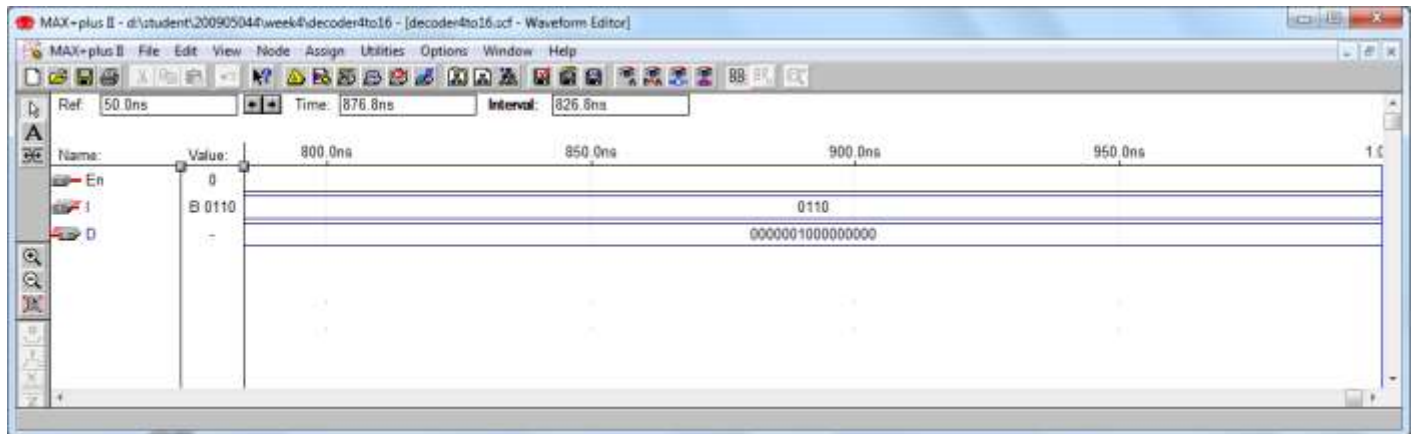


Q3)

Source Code:

```
module priorityen16to4(I, PE, z);  
input [15:0] I;  
output [3:0] PE;  
reg [3:0] PE;  
output z;  
reg z;  
integer i;  
always @(I)  
begin  
z = 0;  
if(I == 0)  
PE = 0;  
else
```

```
begin
for(i = 0; i<16; i = i+1)
begin
if(I[i] == 1)
PE = i;
end
z = 1;
end
end
endmodule
```

Output Waveform:

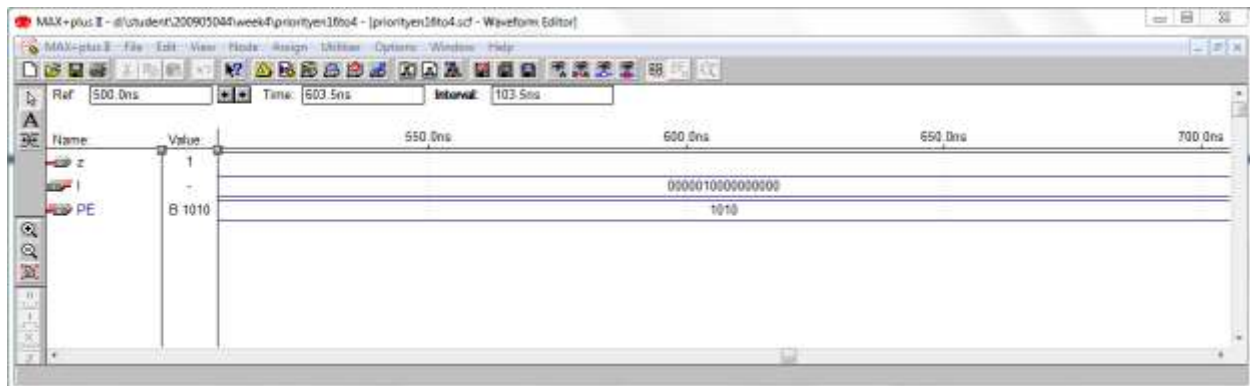

THANK YOU!